



## پایان نامه کارشناسی ارشد برق گرایش الکترونیک

موضوع:

بهینه سازی نویز فاز و توان مصرفی در نوسان سازها

**Optimization of phase noise and power consumption in  
Oscillators**

دانشجو:

محبوبه ازدری

استاد راهنما:

دکتر هومن نبوی

تابستان ۸۸

## چکیده

### بهینه‌سازی نویز فاز و توان مصرفی در نوسان‌سازها

امروزه بدلیل رشد سریع سرویس‌های ارتباطی بی‌سیم و WLAN در خواست برای سیستم‌هایی با قابلیت حمل آسان، انتقال اطلاعات با حجم بالا و سیگنال به نویز زیاد بیشتر شده است. در نتیجه بدلیل اهمیت زیاد توان مصرفی و نویز فاز در مسئله ارتباطی در این پایان‌نامه به بررسی ساختمان سیستم‌های گیرنده‌ها و فرستنده‌ها پرداخته می‌شود. در ادامه نوسان‌سازها که مهمترین بلوک تشکیل‌دهنده مدارات بیان شده می‌باشند، از لحاظ ساختار و پارامترهای طراحی مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

تحقیقات زیادی بر روی بلوک‌های ساختمانی RF در CMOS صورت گرفته است اما هنوز مشکلات زیادی در سر راه طراحی قرار دارد. مسئله مهم در طراحی سیستم‌های گیرنده و فرستنده CMOS توان مصرفی و نویز فاز نوسان‌سازهای کنترل شده با ولتاژ با خروجی چهارگانه می‌باشد. در این پایان‌نامه دو نوسان‌ساز چهارگانه مورد استفاده در صنعت RF از لحاظ ساختار، توان مصرفی و نویز فاز بررسی شده و توسط Hspice شبیه‌سازی شده‌اند. با توجه به مطالب بررسی شده در نهایت دو طرح جدید برای کاهش توان مصرفی و نویز فاز پیشنهاد شده و با روابط ریاضی و نتایج بدست آمده از شبیه‌سازی درستی این موضوع اثبات شده است.

## کلید واژه‌ها :

حلقه قفل فاز - نوسان‌سازهای چهارگانه کنترل شده با ولتاژ با طراحی موازی، سری تک سوئیچ، سری دو سوئیچ، با اتصال بدن

## فهرست مطالب

عنوان		صفحه
	..... ۱	مقدمه
فصل اول - حلقه قفل فاز		
..... ۵		
..... ۶	۱-۱- مفهوم حلقه قفل شده در فاز	
..... ۸	۱-۲- بلوک‌های ساختمانی حلقه قفل شده در فاز	
..... ۹	۱-۲-۱- آشکارساز فاز	
..... ۱۰	۱-۲-۲- فیلتر پایین‌گذر	
..... ۱۱	۱-۲-۳- نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ	
..... ۱۲	۱-۳- جزئیات مربوط به فرکانس خروجی	
..... ۱۳	۱-۴- ارتباط بین فرکانس و فاز	
..... ۱۵	۱-۵- خطا فاز در حالت ماندگار	
..... ۱۶	۱-۶-۱- بررسی ریاضی PLL	
..... ۱۶	۱-۶-۲- روابط آشکارساز فاز	
..... ۱۸	۱-۶-۳- روابط نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ	
..... ۱۹	۱-۷- نویز فاز	

۲۰	۱-۷-۱- اثر نویز فاز در مخابرات RF
۲۱	۱-۷-۲- نویز در حلقه قفل فاز
۲۲	۱-۷-۲-۱- نویز فاز در ورودی
۲۳	۱-۷-۲-۲- نویز فاز نوسان ساز کنترل شده با ولتاژ

۲۵	<b>فصل دوم - نوسان سازها</b>
۲۵	۲-۱- ملاحظات کلی نوسان سازها
۲۷	۲-۲- انواع نوسان سازها
۲۸	۲-۲-۱- نوسان سازهای حلقوی
۳۰	۲-۲-۲- نوسان سازهای LC
۳۳	۲-۳- روش های تولید مقاومت منفی
۳۶	۲-۴- نوسان ساز با کوپلائر ضربدری
۳۸	۲-۴-۱- محاسبه میزان مقاومت منفی
۳۹	۲-۵- نوسان سازهای کنترل شده با ولتاژ
۴۰	۲-۶- تنظیم فرکانس در نوسان سازهای LC
۴۰	۲-۶-۱- سلفهای یکپارچه
۴۳	۲-۶-۲- خازن های واراکتور
۴۳	۲-۶-۲-۱- دیود پیوندی $pN$
۴۴	۲-۶-۲-۲- واراکتورهای CMOS
۴۷	۲-۶-۳- طراحی و شبیه سازی خازن واراکتور CMOS

۴۹	<b>فصل سوم - پارامترهای نوسان ساز کنترل شده با ولتاژ</b>
۴۹	۳-۱- فرکانس پیگیری
۵۰	۳-۲- نویز
۵۱	۳-۲-۱- جیتر
۵۲	۳-۲-۲- نویز فاز
۵۳	۳-۲-۳- انواع نویز

۱-۳-۲-۳-۱- نویز حرارتی مقاومت.....	۵۴
۲- نویز حرارتی ترانزیستورها.....	۵۴
۳- محاسبه نویز فاز.....	۵۵
۱-۳-۳-۱- نویز فاز نوسانسازهای LC.....	۵۶
۴- ضریب کیفیت یک نوسانساز.....	۵۷
۱-۴-۱- طراحی با استفاده از $Q$ .....	۵۹
۵- ساز و کارهای نویز فاز.....	۶۰
۱-۳-۵-۱- نویز در مسیر سیگنال.....	۶۱
۲- نویز در مسیر کنترل.....	۶۳
۶- توان مصرفی.....	۶۴
۱-۳-۶-۱- تضاد توان و نویز.....	۶۴
۷- اثر تقسیم و ضرب فرکانس بر نویز فاز.....	۶۵
۸- اثر کشیدن و هل دادن در نوسانسازها.....	۶۵

<b>فصل چهارم - بررسی نوسانساز چهارگانه کنترل شده با ولتاژ .....</b>	<b>۶۸</b>
۱- انواع نوسانساز چهارگانه کنترل شده با ولتاژ.....	۶۸
۲- ساختار نوسانساز چهارگانه موازی کنترل شده با ولتاژ.....	۷۰
۱-۴-۲-۱- بروزی مدار PQVCO از نظر نویز فاز.....	۷۱
۱-۴-۲-۱-۱- نویز رزونانس.....	۷۱
۲-۱-۲- نویز ترانزیستورهای متصل کننده ضربدری.....	۷۴
۳-۱-۲-۳- نویز فاز ترانزیستور کوپلاژ ضربدری و نویز منبع جریان.....	۷۸
۳-۲-۳- طراحی و شبیه‌سازی مدار PQVCO.....	۸۰
۳-۴-۳- نوسانسازهای سری کنترل شده با ولتاژ.....	۸۴
۱-۴-۳-۱- طراحی و شبیه‌سازی مدار SS-QVCO.....	۸۵
۴-۴- مقایسه نوسانسازهای کولپیتز و کوپلاژ ضربدری مرسوم.....	۸۷
۱-۴-۴-۱- طراحی و شبیه‌سازی نوسانساز کولپیتز.....	۸۷
۲-۴-۴- مقایسه نتایج شبیه‌سازی.....	۸۸

۹۰	فصل پنجم - بهینه‌سازی نویز فاز و توان مصرفی نوسان‌ساز با طراحی دو سوئیچ
۹۱	۱-۵- نوسان‌سازهای سری کنترل شده با ولتاژ با دو سوئیچ
۹۲	۱-۱-۵- بررسی مداری نوسان‌ساز دو سوئیچ
۹۵	۲-۵- نویز فاز در نوسان‌سازهای سری کنترل شده با ولتاژ با دو سوئیچ
۹۶	۲-۲-۵- محاسبه نویز فاز DS-QVCO
۱۰۲	۳-۵- نتایج شبیه‌سازی نوسان‌ساز پیشنهادی DS-QVCO
۱۰۷	فصل ششم - بهینه‌سازی نویز فاز و توان مصرفی نوسان‌ساز با طراحی بایاس بدنه
۱۰۷	۱-۶- بررسی ساختار BG-QVCO
۱۱۰	۲-۶- بررسی تئوری نویز فاز در نوسان‌ساز BG-QVCO
۱۱۱	۳-۶- طراحی مدار BG-QVCO
۱۱۵	۴-۶- مقایسه نوسان‌سازها
۱۱۷	نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۱۲۰	منابع و مراجع

## فهرست شکلها

عنوان	صفحة
شکل ۱: بخش جلویی فرستنده، گیرنده معمولی	۱
شکل ۲: بلوک دیاگرام سنتزکننده فرکانس	۲
شکل ۳: سیگنال خروجی نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ	۳
شکل ۱-۱: بلوک دیاگرام کلی PLL	۷
شکل ۲-۱: رفتار پیگیری در حوزه زمان	۹
شکل ۳-۱: (الف) آشکارساز فاز ایدهآل    (ب) شکل موج‌های آشکارساز فاز	۱۰
شکل ۴-۱: انواع فیلترها	۱۰
شکل ۵-۱: نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ	۱۱
شکل ۶-۱: شکل موج‌های تطبیق فاز VCO	۱۲
شکل ۷-۱: مکانیزم تولید فرکانس خروجی	۱۲
شکل ۸-۱: رابطه بین ولتاژ ورودی و فرکانس خروجی نوسان‌ساز	۱۳
شکل ۹-۱: خصوصیات مقایسه کننده فاز	۱۴
شکل ۱۰-۱: تغییرات فاز نسبت به زمان	۱۵
شکل ۱۱-۱: شکل موج‌های سیگنال‌های PLL	۱۷

شکل ۱-۱۲: وابستگی $k_d$ به دامنه سیگنال مرجع	۱۸
شکل ۱-۱۳: سیگنال خروجی نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ	۲۰
شکل ۱-۱۴: الف: پایین آوردن باند با نوسان‌ساز ایده‌آل، ب: ضرب شدن دو طرفه، ج: اثر نویز در فرستنده‌ها	۲۱
شکل ۱-۱۵: تابع تبدیل نویز PLL از ورودی تا خروجی	۲۲
شکل ۱-۱۶: تابع تبدیل نویز PLL از VCO تا خروجی	۲۴
شکل ۱-۲: تغییرات فاز نسبت به زمان	۲۷
شکل ۲-۱: سیستم فیدبک دار	۲۷
شکل ۲-۲: طبقه سورس مشترک با فیدبک بهره واحد	۲۸
شکل ۲-۳: سیستم فیدبک دار دو قطبی	۲۸
شکل ۲-۴: نوسان‌ساز حلقوی سه طبقه	۲۹
شکل ۲-۵: شکل موج های نوسان ساز حلقوی سه طبقه	۳۰
شکل ۲-۶: شکل موج های نوسان ساز حلقوی وقتی که ولتاژ یک گره از $V_{DD}$ باشد	۳۰
شکل ۲-۷: (الف) تانک LC ایده آل (ب) واقعی	۳۱
شکل ۲-۸: تبدیل یک تانک به سه مولفه موازی	۳۱
شکل ۲-۹: (الف) مقدار (ب) فاز امپدانس یک تانک LC به عنوان تابعی از فرکانس	۳۲
شکل ۲-۱۰: سطوح سیگنال خروجی در یک طبقه تنظیم شده	۳۲
شکل ۲-۱۱: نوسان‌ساز کوپلاژ ضربدری	۳۴
شکل ۲-۱۲: مشخصه بهره و فاز حلقه نوسان ساز کوپلاژ ضربدری	۳۴
شکل ۲-۱۳: نوسان ساز کولپیتز	۳۵
شکل ۲-۱۴: مدل سیگنال کوچک نوسان‌ساز کولپیتز	۳۵
شکل ۲-۱۵: شبکه‌های نوسان‌ساز کوپلاژ ضربدری	۳۷
شکل ۲-۱۶: مدار سیگنال کوچک نوسان‌سازهای کوپلاژ ضربدری	۳۸
شکل ۲-۱۷: نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ	۴۰
شکل ۲-۱۸: سلف مارپیچی چهارگوش	۴۱
شکل ۲-۱۹: ساز و کارهای تلفات در سلفهای یکپارچه، الف: مقاومتی، ب: خازنی، ج: مغناطیسی	۴۱
شکل ۲-۲۰: صفحه شیلد بریده-بریده برای کاهش تلفات تزویج خازنی	۴۲
شکل ۲-۲۱: نوسان ساز LC با استفاده از دیود واراکتور	۴۴
شکل ۲-۲۲: تأثیر تغییر ولتاژ گیت-سورس بر روی مقدار خازن	۴۴
شکل ۲-۲۳: منحنی تغییرات اندازه خازن با ولتاژ گیت-سورس	۴۵
شکل ۲-۲۴: تفاوت خازن‌های واراکتور $pn$ و CMOS	۴۶
شکل ۲-۲۵: خازن‌های واراکتور NMOS	۴۷

شکل ۲-۲۷: منحنی تغییرات اندازه خازن با ولتاژ کنترلی ورودی	۴۷
شکل ۳-۱: تغییرات سیگنال خروجی نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ در اثر نویز	۵۰
شکل ۳-۲: موج سینوسی در حوزه زمان	۵۱
شکل ۳-۳: اثرات نویز روی موج سینوسی و مربعی	۵۱
شکل ۳-۴: موج سینوسی در حوزه زمان	۵۳
شکل ۳-۵: سیگنال خروجی نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ	۵۳
شکل ۳-۶: نویز حرارتی مقاومت	۵۴
شکل ۳-۷: نویز حرارتی یک MOSFET	۵۴
شکل ۳-۸: سیگنال خروجی کانال آغشته به نویز	۵۶
شکل ۳-۹: نویز فاز در نوسان‌سازهای LC	۵۶
شکل ۳-۱۰: دامنه و فاز تانک LC در حالت موازی	۵۸
شکل ۳-۱۱: تعریف Q	۶۰
شکل ۳-۱۲: تعریف Q بر اساس شبیه فاز حلقه باز	۶۰
شکل ۳-۱۳: نویز فاز در الف: مسیر سیگنال، ب: مسیر کنترل	۶۱
شکل ۳-۱۴: تغییر طیف نویز در نوسان‌سازها	۶۳
شکل ۳-۱۵: الف: مدولاسیون VCO با نویز روی خط کنترل، ب: تقریب نویز با سینوسی	۶۳
شکل ۳-۱۶: جمع ولتاژهای N نوسان‌ساز	۶۴
شکل ۳-۱۷: پدیده کشیدگی تزریقی در نوسان‌سازها	۶۶
شکل ۳-۱۸: اثر کشیدگی تزریقی به خاطر تداخل کننده بزرگ	۶۶
شکل ۴-۱: شماتیک QVCO	۶۹
شکل ۴-۲: شماتیک هسته PQVCO	۷۱
شکل ۴-۳: تانک RLC همراه با منبع نویز جریان	۷۲
شکل ۴-۴: مکانیزم کارکرد PQVCO	۷۴
شکل ۴-۵: خروجی‌های PQVCO در فازهای مختلف	۷۴
شکل ۴-۶: مدل نویز PQVCO در فاز اول	۷۶
شکل ۴-۷: موج خروجی VCO	۷۹
شکل ۴-۸: هسته داخلی PQVCO	۸۱
شکل ۴-۹: نویز فاز PQVCO	۸۱
شکل ۴-۱۰: فرکانس خروجی نوسان‌ساز PQVCO شبیه‌سازی شده	۸۲
شکل ۴-۱۱: منحنی محدوده فرکانس خروجی نوسان‌ساز PQVCO شبیه‌سازی شده	۸۳
شکل ۴-۱۲: نویز فاز نوسان‌ساز چهارگانه موازی کوپلاژ ضربدری	۸۳

۸۴	..... SS-QVCO نوسان ساز ۴-۱۳
۸۵	..... SS-QVCO نویز فاز ۴-۱۴ شکل
۸۶	..... SS-QVCO نوسان ساز ۴-۱۵ شکل
۸۸	..... نویز فاز کولپیتز ۴-۱۶ شکل
۸۸	..... نمودار نویز فاز در نوسان ساز کولپیتز ۴-۱۷ شکل
۹۲	..... DS-QVCO مدار ۱-۵ شکل
	..... مدار VCO با کوپلاژ ضربدری ۲-۵ شکل
۹۳	..... الف: NMOS تنها ب: دیفرانسیلی ج: معادل مدار الف د: معادل مدار ب
	..... DS-QVCO الف: ساختار یک طبقه از نوسان ساز ۳-۵ شکل
۹۵	..... DS-QVCO ب: منابع نویز جریان یک طبقه از نوسان ساز
۱۰۰	..... DS-QVCO مدار سیگنال کوچک برای محاسبه نویز فاز ۴-۵ شکل
۱۰۴	..... DS-QVCO نتیجه شبیه سازی نویز فاز ۵-۵ شکل
	..... الف: نمودار جذر متوسط ولتاژ خروجی نوسان ساز ۶-۵ شکل
۱۰۵	..... DS-QVCO ب: نمودار جذر متوسط ولتاژ خروجی نوسان ساز
۱۰۹	..... PQVCO مدار ۱-۶ شکل
۱۰۹	..... BG-QVCO مدار پیشنهادی ۶-۲ شکل
۱۱۰	..... BG-QVCO ب: مدار سیگنال کوچک PQVCO الف: مدار سیگنال کوچک ۳-۶ شکل
۱۱۲	..... Back-Gate QVCO مدار پیشنهادی ۶-۴ شکل
۱۱۳	..... BG-QVCO فرکانس خروجی ۵-۶ شکل
۱۱۳	..... BG-QVCO منحنی تغییرات محدوده فرکانسی نوسان ساز ۶-۶ شکل
۱۱۴	..... Back-Gate QVCO نویز فاز در مدار ۷-۶ شکل
۱۱۴	..... Back-Gate QVCO نمودار جذر متوسط ولتاژ خروجی ۸-۶ شکل

## فهرست جداول

---


عنوان	صفحة
جدول ۱-۴: مقادیر ترانزیستورهای نوسان‌ساز PQVCO	۸۱
جدول ۲-۴: مقادیر ترانزیستورهای تولید کننده خازن واراکتور	۸۲
جدول ۳-۴: مقایسه سه نوسان‌ساز مختلف از نظر نویز فاز	۸۹

امروزه ارتباطات نقش مهمی را در بین جوامع بشری دارا می‌باشد بهمین دلیل در این دوران از دستگاه‌های بی‌سیم و WLAN استفاده فراوانی می‌شود. در نتیجه بدلیل رشد سریع سرویس‌های ارتباطی که در فرکانس‌های رادیویی<sup>۱</sup>، RF طراحی می‌شوند، نیاز مصرف کنندگان برای داشتن دستگاه‌هایی با حجم کوچک و قابلیت دریافت اطلاعات با مقدار سیگنال به نویز بالا رو به افزایش می‌باشد.<sup>[1]</sup>

با توجه به اینکه سیستم‌های ارتباطی در فرکانس‌های رادیویی طراحی و استفاده می‌شوند، بنابراین مسئله مهم در دستگاه‌های بی‌سیم WLAN نویز فاز خواهد بود. اگر سیستم ارتباطی مورد استفاده با دقت فراوان طراحی نشده باشد اطلاعات ارسالی و دریافتی توسط گیرندها و فرستندها<sup>۲</sup> ۴ چار مشکل خواهند شد و اطلاعات صحیحی انتقال نمی‌یابد.

در طراحی گیرندها و فرستندهای مورد استفاده در ارتباطات باید به میزان سیگنال به نویز توجه شود، هرچه این نسبت، مقدار بیشتری داشته باشد طراحی دقیق‌تری صورت گرفته است. در نتیجه باید طراحی بگونه‌ای باشد که بتواند نویز فاز را به راحتی حذف نماید.

در این پایان‌نامه بدلیل اهمیت زیاد نویز فاز و توان مصرفی در سیستم‌های ارتباطی، به بررسی عوامل مؤثر در کاهش این موارد پرداخته می‌شود. در شکل ۱ بخش جلویی فرستنده و گیرنده معمولی نشان داده شده است همانطور که مشخص است مهمترین قسمت، سنتز کننده فرکانس<sup>۳</sup> می‌باشد.

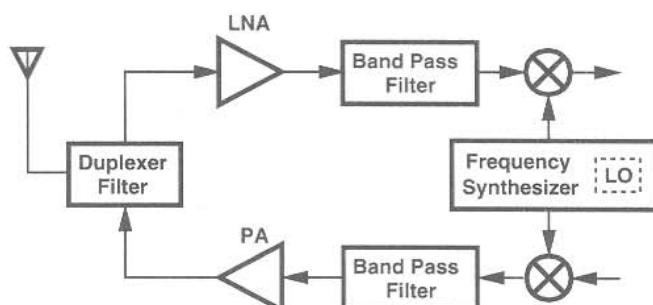

شکل ۱: بخش جلویی فرستنده، گیرنده معمولی [1]

<sup>۱</sup> - Radio Frequency

<sup>۲</sup> - Transceiver

<sup>۳</sup> - Frequency Synthesis


سنتر-کننده‌های فرکانس شامل یک حلقه قفل فاز<sup>۱</sup> همراه با تقسیم کننده فرکانس در فیدبک منفی می‌باشند که در شکل ۲ نشان داده شده است، [۲]. بنابراین اصلی‌ترین قسمت PLL می‌باشد، که برای دریافت اطلاعات با فرکانس و فاز صحیح در مدار قرار می‌گیرد. در نتیجه با توجه به اهمیت زیاد PLL در سیستم‌های ارتباطی در این قسمت به بررسی ساختار آن پرداخته می‌شود.

حلقه قفل فاز دارای سه بلوک آشکارساز فاز، فیلتر پایین‌گذر و نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ می‌باشد که در شکل ۲ مشخص می‌باشند، [۳]. با بررسی ساختمان PLL مشخص شده است که نوسان‌ساز، اصلی‌ترین بخش تولید نویز فاز در سیستم می‌باشد که باید با دقیق فراوان طراحی شود. [۳]

نویز فاز را با توجه به شکل ۳ می‌توان بصورت ساده توضیح داد. شکل ۳ الف، خروجی یک نوسان‌ساز ایده‌آل را نشان می‌دهد که فرکانس آن برابر با  $\omega_0$  می‌باشد، در حالی که در نوسان‌ساز واقعی، خروجی بصورت شکل ۳ ب، دارای طیف دامنه‌دار در اطراف فرکانس حامل می‌باشد که بیانگر نویز فاز است. [۴]

در نتیجه در این پایان‌نامه در ابتدا پارامترهای مهم در طراحی نوسان‌سازها مورد بررسی قرار می‌گیرند و در ادامه به بررسی انواع نوسان‌سازهای مورد استفاده در سیستم‌های RF، که به دو دسته کولپیتر و کوپلاژ ضربدری پرداخته می‌شود. نوسان‌سازهای مورد مطالعه بصورتی طراحی شده‌اند که قابلیت تولید چهار سیگنال با دامنه و فرکانس یکسان اما متفاوت در فاز را داشته باشند، زیرا عرض باند مورد استفاده در فرکانس رادیویی باریک می‌باشد و باید حداقل استفاده از آن صورت بگیرد. بنابراین نوسان‌سازهای بررسی شده بنام نوسان‌سازهای چهارگانه کنترل شده با ولتاژ<sup>۲</sup>، QVCO،


شناخته می‌شوند. [۵]

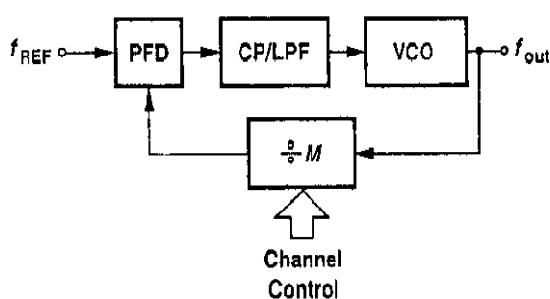

شکل ۲: بلوک دیاگرام سنتر-کننده فرکانس [۳]

<sup>۱</sup> - Phase-Locked Loop

<sup>۲</sup> - Quadrature Voltage Control Oscillator

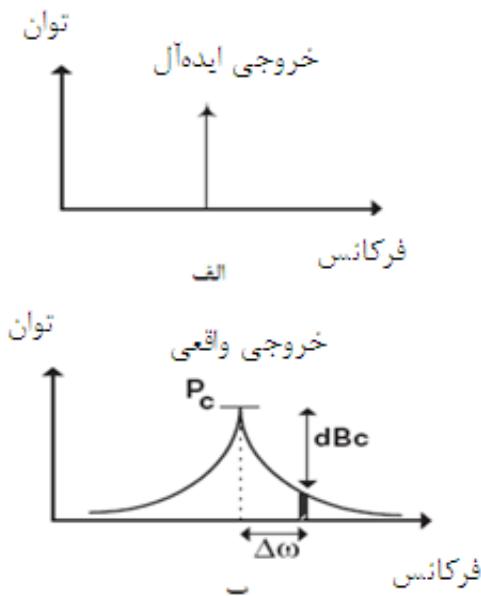

شکل ۳: سیگنال خروجی نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ [4]

نوسان‌سازهای کوپلاز ضربدری بدلیل طراحی آسان‌تر امروزه استفاده بیشتری در صنعت دارند. بنابراین در ابتدا به

بررسی دو نوع مختلف این نوسان‌سازها پرداخته می‌شود که بصورت زیر نامگذاری می‌شوند:

۱- نوسان‌ساز چهارگانه موازی کنترل شده با ولتاژ<sup>۱</sup>، PQVCO، ۲- نوسان‌ساز چهارگانه سری کنترل شده با ولتاژ

تک سوئیچ<sup>۲</sup>، SS-QVCO، می‌باشد که کاربرد عظیمی در گیرندها و فرستندها دارند، [6]. این نوسان‌سازها با استفاده از

نرم‌افزار Hspice در تکنولوژی CMOS، ۰.۱۸  $\mu m$  شیوه‌سازی شده و محدوده تغییرات فرکانسی، توان مصرفی و نویز فاز

آنها بدست آورده شده است.

همانطور که بیان شد نویز فاز اهمیت زیادی در سیستم‌های ارتباطی دارند، بهمین دلیل در ادامه دو روش جدید که

دارای نویز فاز کمتری نسبت به نوسان‌سازهای کوپلاز ضربدری بیان شده و همچنین نوسان‌سازهای کولپیتز می‌باشد،

پیشنهاد خواهند شد.

اولین طرح نوسان‌ساز پیشنهاد شده نوسان‌ساز چهارگانه سری کنترل شده با ولتاژ بهمراه دو جفت ترانزیستور کوپلاز

ضربدری<sup>۳</sup>، DS-QVCO، می‌باشد که دو سوئیچ نیز نامیده می‌شود. [7]

<sup>1</sup> - Parallel Coupled Quadrature Voltage Control Oscillator

<sup>2</sup> - Single-Switch Voltage-Controlled Oscillator

<sup>3</sup> - Double-Switch Voltage-Controlled Oscillator

نویز فاز نوسان ساز DS-QVCO با استفاده از روابط ریاضی بصورت کامل محاسبه شده و اثبات می شود که در حدود 10 dB کوچکتر از نوسان سازهای SS-QVCO می باشد. بنابراین با توجه به شبیه سازی نویز فاز این نوسان سازها، درستی این مطلب را نشان می دهد.

نتایج بدست آمده از شبیه سازی محدوده فرکانسی و توان مصرفی نوسان ساز DS-QVCO بهبودی را نشان نمی دهد، بنابراین در نهایت روشنی پیشنهاد می شود که بدلیل استفاده از اتصال پایه بدنی بنام نوسان ساز چهار گانه کنترل شده با ولتاژ بهمراه اتصال پایه بدنی<sup>۱</sup>، BG-QVCO، نامگذاری می شود.[8]

با توجه به ساختار این نوسان سازها، بدلیل کاهش تعداد ترانزیستورهای مورد استفاده نویز فاز و توان مصرفی بشدت کاهش می یابد که در نتایج شبیه سازی بطور واضح مشخص می باشد. این ساختار همچنین دارای محدوده پیگیری بزرگتری از ساختارهای قبلی می باشد، که از شبیه سازی بدست آمده است.

در نتیجه در این پایان نامه به بررسی ساختار نوسان سازها که اصلی ترین تولید کننده نویز فاز هستند، پرداخته می شود و دلایل وجود نویز فاز در سرویس های ارتباطی بی سیم و WLAN بیان خواهد شد. بنابراین در ادامه روش های کاهش نویز فاز مورد بررسی قرار می گیرد و در پی آن دو روش جدید که تأثیر زیادی بر روی کاهش نویز فاز و توان مصرفی دارند، پیشنهاد می شود.

---

<sup>۱</sup> - Back-Gate Quadrature Voltage Control Oscillator

## فصل اول - حلقه قفل فاز

امروزه بدليل رشد سريع سистем‌های فرکانس بالا مورد استفاده در ارتباطات بی‌سیم و WLAN توجه زيادي به ساختمان داخلی آنها می‌شود. زيرا با پيشرفت تكنولوجی نياز برای سیستم‌های با سایز کوچک و توان مصرفی کم بسیار زياد شده است.

مهمنترین بخش مورد استفاده در سیستم‌های ارتباطی بی‌سیم و WLAN گیرنده‌ها و فرستنده‌ها هستند که مهمترین مسئله موجود در طراحی آنها نويز فاز<sup>۱</sup> ایجاد شده در ساختمان اين سیستم‌ها می‌باشد. سیستم‌های مورد ذکر دارای فرکانس کاري بالايی، RF، می‌باشند و بنابراین ييستر از سیستم‌های دیگر به نويز فاز آلوده می‌شوند. در نتیجه طراحی آنها باید بگونه‌ای باشد که ميزان نويز فاز را کاهش دهد و در نتیجه سیگنال به نويز افرايش يابد تا اطلاعات ارسالی و دریافتی توسط فرستنده و گيرنده‌های فرکانس بالا با نويز کمتر همراه باشند.[1]

در نسل‌های جدید گيرنده‌ها و فرستنده‌های RF صرفة‌جويي در توان مهم می‌باشد، که با پيشرفت تكنولوجی، توان مصرفی رو به کاهش است اما باز مقدار قابل توجهی دارد. زيرا جرياني که توسط سیستم از منبع تغذيه برای مصرف گرفته می‌شود نويز زيادي بر روی خط تغذيه ایجاد می‌کند. به همين دليل امنيت نسبت به نويز و حذف تغييرات روی خط تغذيه برای همه بلوک‌های سازنده اهمیت دارند.[9]

---

<sup>1</sup> - Phase Noise

با توجه به مطالب بیان شده در اینجا به بررسی یکی از بلوک‌های مهم تشکیل دهنده گیرنده‌ها و فرستنده‌های RF پرداخته می‌شود. که این بلوک حلقه قفل فاز، PLL، می‌باشد. مخصوصاً در سیستم‌های ارتباطی بی‌سیم، کاربرد آنها در تولید فرکانس خروجی، که بتواند از 900 MHz تا 926 MHz تغییرپذیر و بتواند 128 کanal را پوشش دهد جالب توجه می‌باشد. بنابراین داخل حلقه قفل فاز تقسیم کننده فرکانس قرار می‌دهند.[10]

با توجه به شکل ۲، نشان داده شده بلوک اصلی سیستم RF مانند سنتر کننده فرکانس طراحی می‌شود. این سیستم ساختمان کلی حلقه قفل فاز را شامل می‌شود و علاوه بر آن در حلقه فیدبک تقسیم کننده‌ای نیز حضور دارد. این تقسیم کننده برای تولید فرکانس‌های مختلف در خروجی استفاده می‌شود. در نتیجه برای آشنایی بیشتر ساختمان PLL بصورت خلاصه شرح داده می‌شود.

## ۱-۱- مفهوم حلقه قفل شده در فاز

شکل ۱-۱، بلوک دیاگرام کلی یک سیستم حلقه قفل شونده در فاز را نشان می‌دهد. اجزاء این سیستم عبارتند از یک مقایسه کننده فاز، (آشکارساز فاز) <sup>۱</sup>، فیلتر پایین گذر <sup>۲</sup> و نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ <sup>۳</sup> یا جریان که در بیشتر موارد از نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ استفاده می‌شود.[11]

نوسان ساز کنترل شده با ولتاژ یا VCO مداری است که فرکانس خروجی آن با تغییر ولتاژ کنترل اعمالی به ورودی، تغییر می‌کند و رابطه خطی بین فرکانس تولیدی و ولتاژ کنترلی وجود دارد. هر چقدر این رابطه خطی تر باشد، نوسان ساز کنترل شده با ولتاژ رفتار بهتری در مجموعه حلقه و پایداری آن خواهد داشت.[12]


هنگامی که حلقه روی یک سیگنال ورودی متناوب قفل می‌شود فرکانس خروجی VCO دقیقاً برابر فرکانس سیگنال ورودی خواهد بود. آشکارساز فاز، یک سیگنال فرکانس پایین یا dc تولید می‌کند که با اختلاف فاز بین سیگنال ورودی و سیگنال خروجی VCO متناسب است. سپس این سیگنال که تابعی از اختلاف فاز ورودی و خروجی می‌باشد، از فیلتر پایین گذر عبور می‌کند تا ضمن حذف مولفه‌های فرکانس بالا، ولتاژ dc لازم جهت اعمال به VCO تولید شود.

---

<sup>1</sup> - Phase Detector

<sup>2</sup> - Low Pass Filter

<sup>3</sup> - Voltage control Oscillator

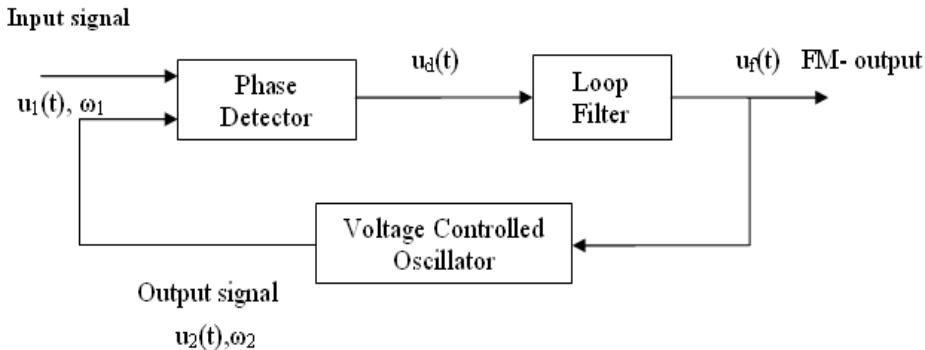

شکل ۱-۱: بلوک دیاگرام کلی [13] PLL

در نتیجه ولتاژ ایجاد شده در خروجی فیلتر به ورودی کنترل VCO اعمال می‌شود. اگر فرکانس سیگنال ورودی تغییر کند، اختلاف فاز بین سیگنال خروجی VCO و سیگنال ورودی، با گذشت زمان شروع به تغییر می‌کند. با اعمال این سیگنال‌ها به آشکار ساز فاز، PD، ولتاژی در خروجی فیلتر تولید می‌شود، این ولتاژ باید به اندازه کافی تغییر کند تا بتواند فرکانس خروجی را بسمت رسیدن، به فرکانس ورودی تغییر دهد. در موقع کاهش فرکانس ورودی، نیز باید اختلاف فاز آشکار شده توسط PD قادر باشد، ولتاژ متناسب برای کاهش فرکانس خروجی VCO را فراهم آورد. به این ترتیب، حلقه می‌تواند هنگام تغییر فرکانس سیگنال ورودی وضعیت قفل را حفظ کند و ولتاژ ورودی VCO با فرکانس سیگنال ورودی متناسب است. این رفتار PLL را برای دمدولاسیون سیگنال‌های FM که در آنها فرکانس سیگنال ورودی با گذشت زمان تغییر می‌کند و اطلاعات مطلوب را در بردارد مفید می‌سازد.[13]

فرآیند ایجاد حالت قفل با فرکانس ورودی که به آن فرآگیری<sup>۱</sup> می‌گویند، جنبه مهمی از عملکرد PLL می‌باشد. در این فرآیند، حلقه از حالت نوسان آزاد یعنی قفل نشده به حالت قفل شده بر روی سیگنال ورودی می‌رود. در حالت قفل نشده، VCO با فرکانس متناسب با ولتاژ  $dc$  ثابت حالت صفر در ورودی کنترل کننده، نوسان می‌کند. این فرکانس را فرکانس مرکزی یا فرکانس آزاد رuo<sup>۲</sup> می‌گویند.

با اعمال سیگنالی که فرکانس آن، نزدیک به فرکانس نوسان آزاد رuo باشد، حلقه بسته به عوامل مختلفی ممکن است روی این فرکانس ورودی قفل شود یا ناموفق باشد. این فرآیند رفتاری کاملاً غیر خطی است که می‌توان آن را به صورت کیفی تشریح کرد.

<sup>1</sup> - Acquisition

<sup>2</sup> - Free Frequency


برای توضیح این موضوع تمامی سیگنال‌ها متناسب سینوسی فرض می‌شوند. ابتدا فرض می‌شود که حلقه در محل بین فیلتر و ورودی VCO باز باشد و یک سیگنال، که فرکانس آن به فرکانس نوسان آزادرو نزدیک است، به ورودی آشکارساز فاز اعمال شود، آشکارساز فاز در این حالت ضرب کننده آنالوگ است که دو موج سینوسی را در هم ضرب می‌کند. بنابراین خروجی ضرب کننده شامل مولفه‌هایی با فرکانس مجموع و تفاضل خواهد بود. فرکانس مولفه مجموع آنقدر بالا است که بواسیله فیلتر پایین‌گذار حذف می‌شود، بنابراین فرکانس خروجی فیلتر پایین‌گذار موجی سینوسی است که فرکانس آن برابر اختلاف بین فرکانس نوسان آزادرو VCO و فرکانس سیگنال ورودی می‌باشد، که در شکل ۲-۱الف، نشان داده شده است.

با توجه به شکل ۲-۱ب، حال اگر حلقه بسته شود، موج سینوسی با فرکانس تفاضلی، به ورودی VCO اعمال می‌شود. این مسئله باعث می‌شود که فرکانس خود VCO به صورت تابعی سینوسی از زمان درآید. از آنجا که فرکانس VCO با گذشت زمان تغییر می‌کند در نتیجه فرکانس خروجی VCO با دامنه ولتاژ سیگنال ورودی به VCO شروع به تغییر می‌کند. تغییرات فرکانس نسبت به زمان خود به صورت شکل موج سینوسی خواهد بود، بنابراین با افزایش دامنه ولتاژ، فرکانس VCO به فرکانس ورودی نزدیک و با کاهش دامنه ولتاژ، از فرکانس ورودی دور می‌شود. افزایش اختلاف فرکانس ورودی‌های آشکارساز فاز سبب افزایش دامنه خروجی PD، افزایش فرکانس VCO و نزدیک شدن آن به ورودی می‌گردد.

خروچی آشکارساز فاز در طی فرآیند قفل، دارای شکل موج نامتقارن است. این عدم تقارن در شکل موج، یک مولفه  $dc$  در خروچی آشکارساز فاز بوجود می‌آورد که میانگین فرکانس VCO را بسمت فرکانس ورودی می‌برد.[3]

## ۲-۱-۱- بلوک‌های ساختمانی حلقه قفل شده در فاز

حلقه قفل فاز، سیستم فیدبک‌داری است که با توجه به فاز سیگنال‌های پریویدیک ورودی رفتار می‌کند. همانطور که در شکل ۱-۱، نشان داده شده است حلقه قفل فاز شامل آشکارساز فاز، فیلتر پایین‌گذار و نوسان‌ساز کنترل شده با ولتاژ می‌باشد.

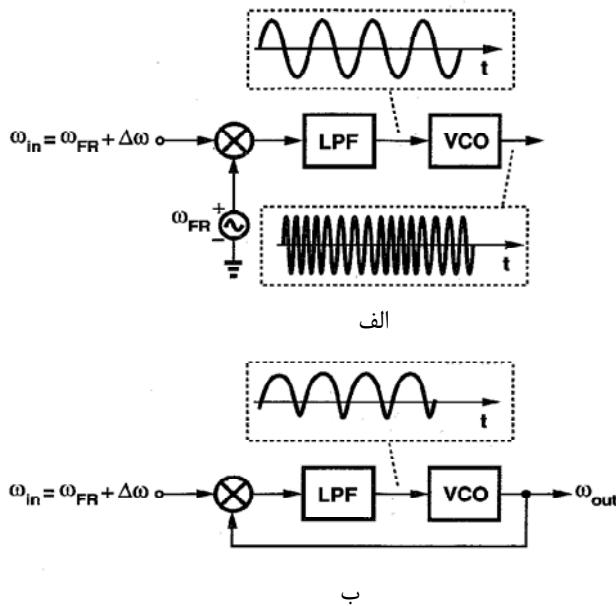

شکل ۱-۲: رفتار پیگیری در حوزه زمان [3]

### ۱-۲-۱-آشکار ساز فاز

آشکار ساز فاز ایده‌آل، یک سیگنال dc متناسب با تفاوت بین فازهای دو سیگنال ورودی تولید می‌کند که تفاوت فازها را خطای فاز،  $\Delta\phi$ ، می‌نماید. شکل ۱-۳ نشان می‌دهد که اگر آشکار ساز فاز ایده‌آل باشد خروجی آن کاملاً خطی تغییر می‌کند. بنابراین؛

$$V_{out} = k_d \cdot \Delta\phi \quad (1-1)$$

در رابطه فوق  $V_{out}$  ولتاژ خروجی آشکار ساز فاز با واحد (V)،  $k_d$  بهره آشکار ساز فاز با واحد (V/rad) و  $\Delta\phi$  خطای

فاز سیگنال‌های ورودی با واحد (rad) را بیان می‌کنند.

در بیشتر موارد سیگنال ورودی،  $u_1(t)$ ، موج سینوسی با فرکانس زاویه‌ای  $\omega_1$  و سیگنال خروجی،  $u_2(t)$ ، موج مربعی متقارن با فرکانس زاویه‌ای  $\omega_2$  می‌باشد که به صورت فیدبک به آشکار ساز برمی‌گردد، در حالت قفل هر دو فرکانس باید با هم برابر باشند. سیگنال خروجی آشکار ساز فاز،  $u_d$ ، شامل یک ترکیب dc، متناسب با خطای فاز  $\phi$  می‌باشد که در رابطه (۱-۱) نشان داده شده است. ترکیبات دیگر بصورت ac می‌باشند که دارای فرکانس‌های بالاتری هستند و بدلیل اینکه، این فرکانس‌ها در مقادیر ناخواسته قرار دارند باید حذف شوند. [3]